

Наиболее часто используемыми передаточными функциями являются коэффициент передачи по напряжению, входное и выходное сопротивление.

**Рассмотрим расчет этих функций
при известных параметрах
четырехполюсника**

