

## ***Четырехполюсник –***

**это устройство, имеющее четыре контакта:  
два входных контакта используются для  
подключения источника сигнала  
и два выходных - для подключения нагрузки**

[см. схему](#)