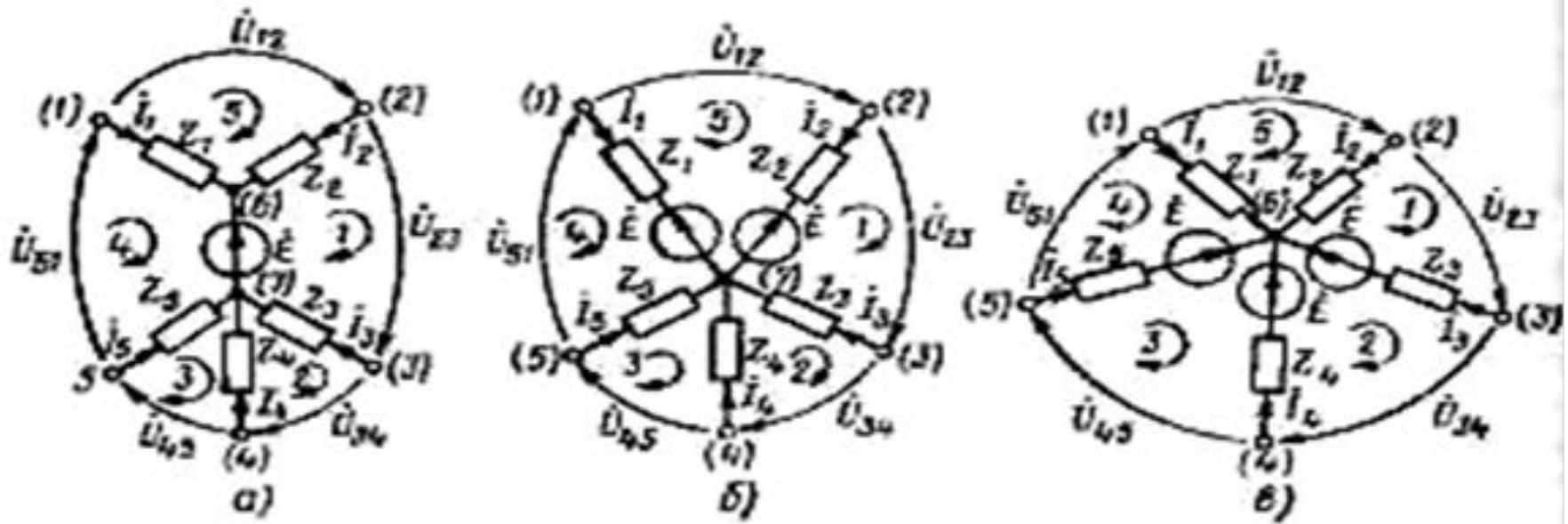


ПЕРЕНОС ИСТОЧНИКОВ



Ветвь, ранее содержавшая источник $\dot{E}$, после преобразования исчезает, причем узлы (6) и (7), к которым она была подключена объединяются в один узел (7) (рис. б) или (6) (рис. в)