

A2. Сила тока во вторичной обмотке в 6 раз меньше силы тока в первичной обмотке. При этом напряжение между выводами вторичной обмотки

- A. в 6 раз больше напряжения на первичной обмотке
- B. в 6 раз меньше напряжения на первичной обмотке
- C. в 3 раза больше напряжения на первичной обмотке
- D. в 3 раза меньше напряжения на первичной обмотке