

# Общий вид КС

Схема имеет  $n$  входов и  $m$  выходов и реализуют  $m$  ПФ от  $n$  аргументов:

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

• • • •

$$y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

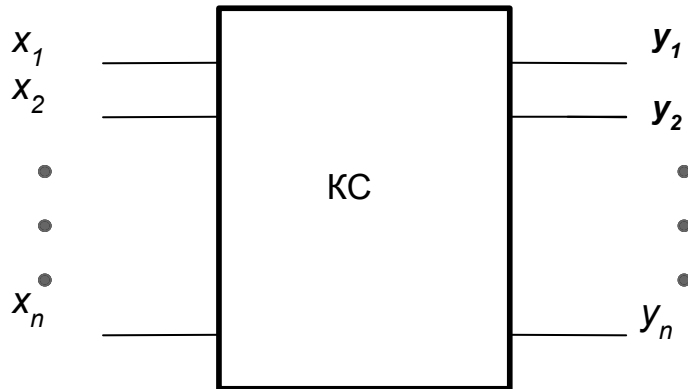


Рис.1. Комбинационная схема