

Последовательность выполнения работы:

1. аналитическая запись заданной ПФ 3-х аргументов в булевом базисе;
2. преобразовать заданную ПФ 3-х аргументов в базис И-НЕ и ИЛИ-НЕ;
3. набрать на компьютере КС в базисе И, ИЛИ,НЕ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ;
4. проверить правильность работы схемы, задавая на ее входах всевозможные наборы значений переменных.