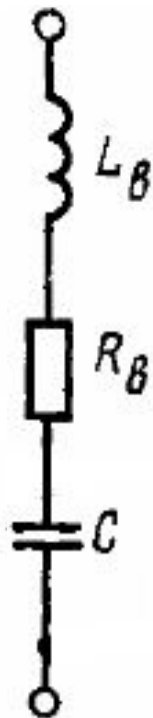


Электрические схемы замещения конденсатора идеализированными элементами цепи



Упрощенная схема замещения
для частот $\omega < 10^6$ рад/с