
Схема включения БВ

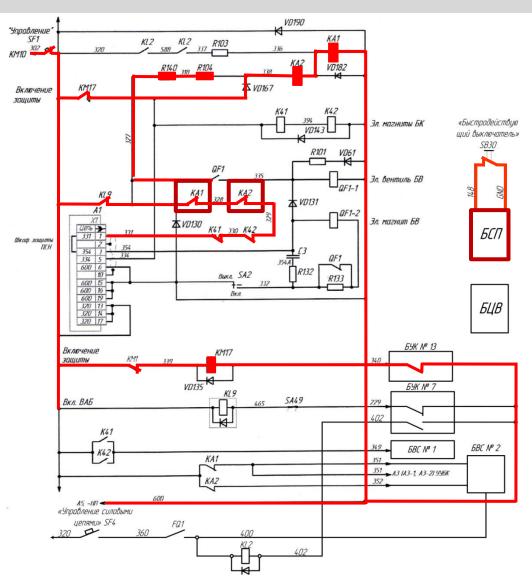

Замыкаются блокировки КА1 и КА2 в цепи проводов 327 – 328 – 329

Образуется цепь: провод 320 – контакт реле KL9 – провод 327 – блокировка диффреле KA1 – провод 328 – блокировка диффреле KA2 – провод 329 – блокировка БК K42 – провод 330 – блокировка БК K41 – провод 331 – шкаф защиты ПСН блок A1