
Схема включения БВ

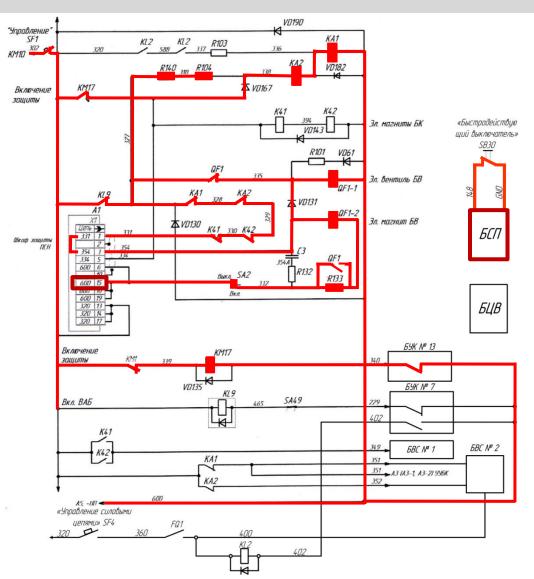

Быстродействующий включается. Срабатывает его блокировочное устройство:

- 1. Замыкается блокировка QF1 в цепи проводов 327 335. катушка электрического вентиля QF1 остается под питанием.
- 2. Размыкается блокировка QF1, в цепь электромагнита QF1-2 вводится резистор R133, обеспечивающий необходимую величину тока для её удержания