
Схема включения БВ

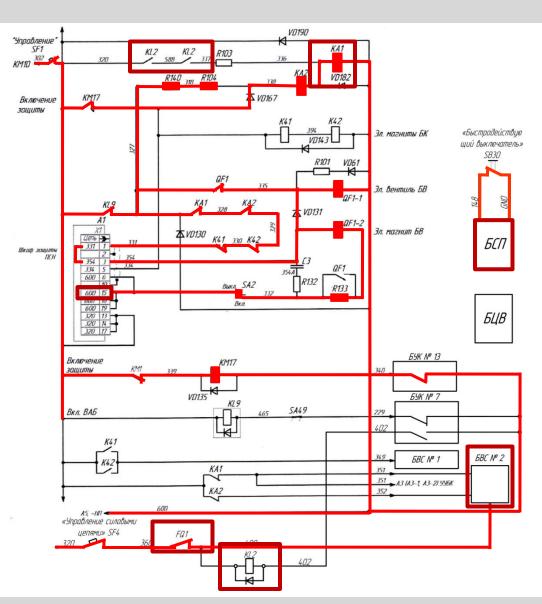

3. Замыкается блокировка QF1 в цепи проводов 360-400

Образуются цепи:

- 1. Провод 320 A3B SF4 «Управление силовыми цепями» провод 400 в блок БВС № 1 поступает сигнал о включенном положении быстродействующего выключателя
- 2. Катушка реле KL2 получает плюс (цепь подпитки катушки диффреле KA1 при переходе с 23 на 24 позицию)