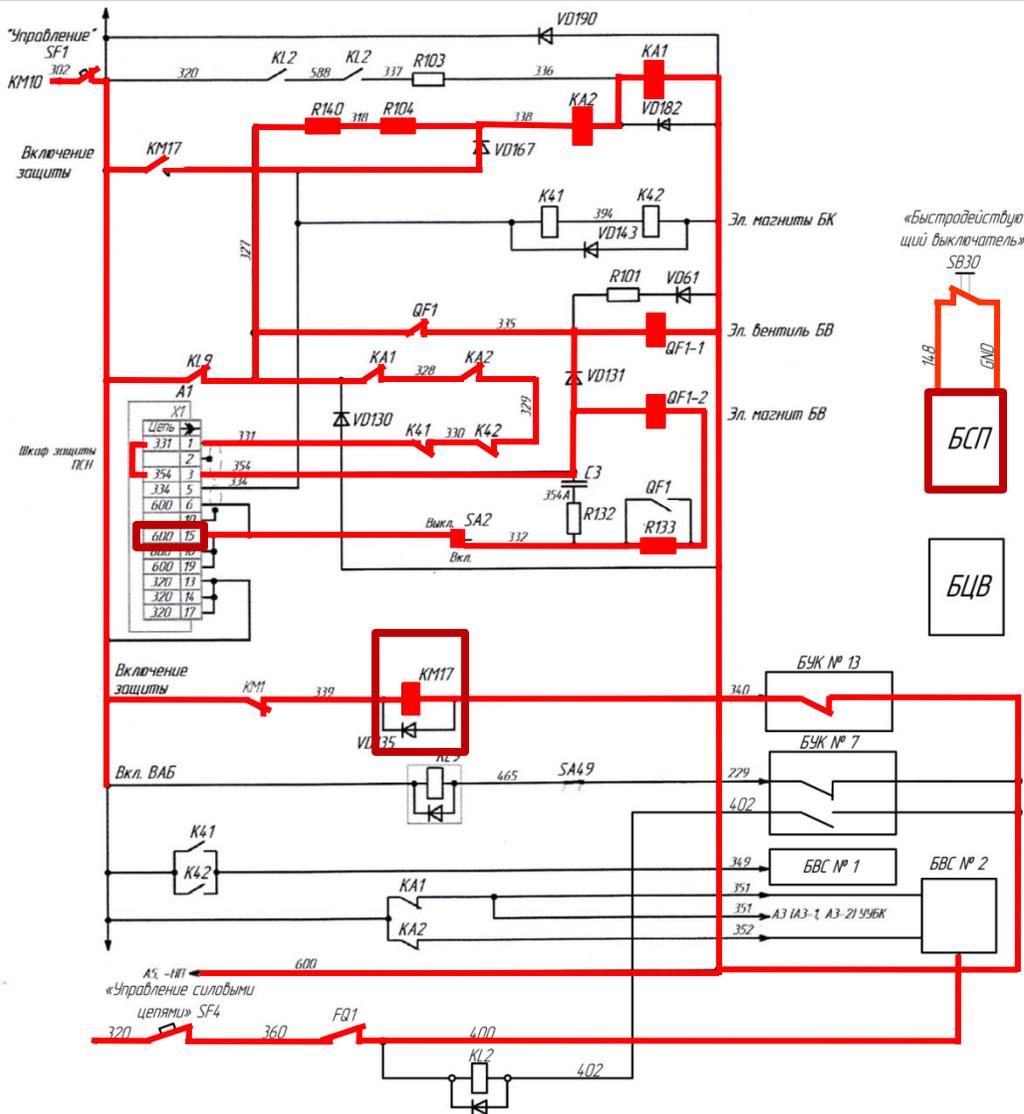


Схема включения БВ



Через 2 секунды выключается контактор КМ17

Размыкается контакт в цепи проводов 320 – 334

Питание катушек дифреле КА2 и КА1 осуществляется через сопротивления R140 и R104