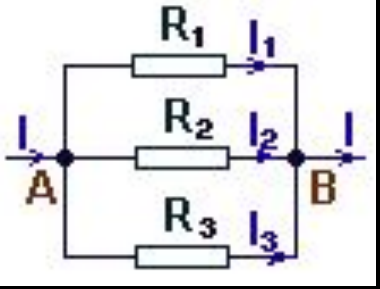


Составьте в тетради таблицу.

Вид соединения	Схема	Сила тока	Напряжение	Сопротивление	Закон
параллельное		$I = I_1 + I_2 + I_3$	$U = U_1 = U_2 = U_3$ $U = \text{const}$		