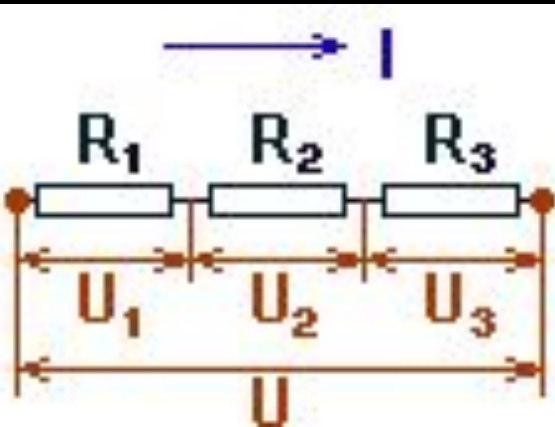


Последовательное соединение



- При последовательном соединении все проводники включаются в цепь друг за другом. Цепь не имеет разветвлений.

Соединим реостаты последовательно (один следует за другим, с таким соединением мы уже сталкивались при измерении силы тока с помощью амперметра.

