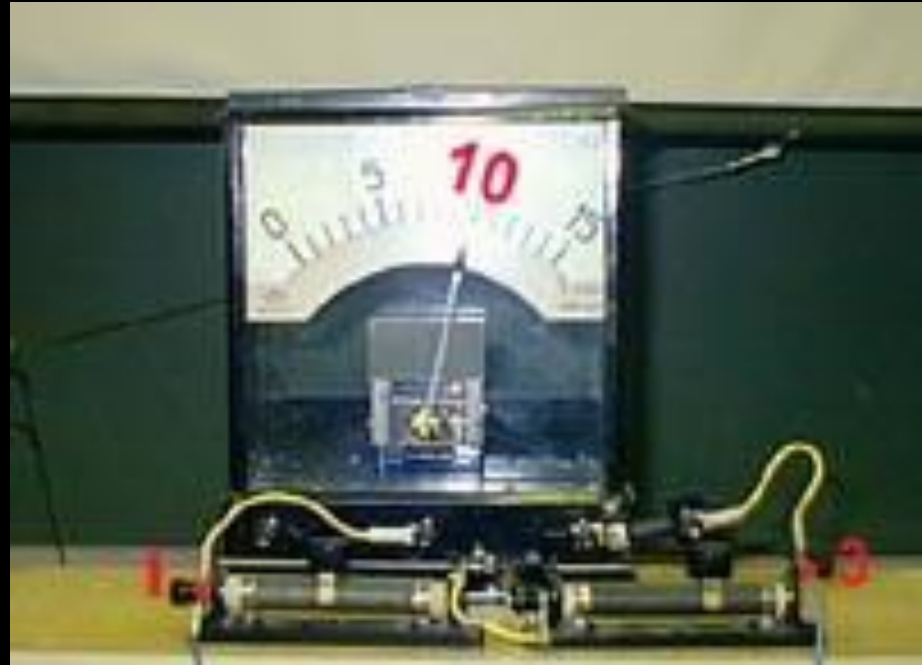


- Измерим напряжение  $U_{13}$  на первом и втором реостате, между точками 1 и 3



*Сделайте вывод.*