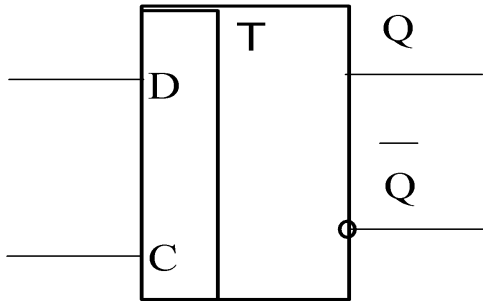


D-триггеры

Интегральным D-триггером называется триггер с одним сигнальным и одним тактовым входом.

Такие триггеры носят другое название - триггер задержки. Название произошло от английского слова delay (задержка).

Однотактный D- Триггер



Любой сигнал на D входах создает на RS входах взаимно инвертированную комбинацию ($S=0, R=1$ или $R=0, S=1$).