
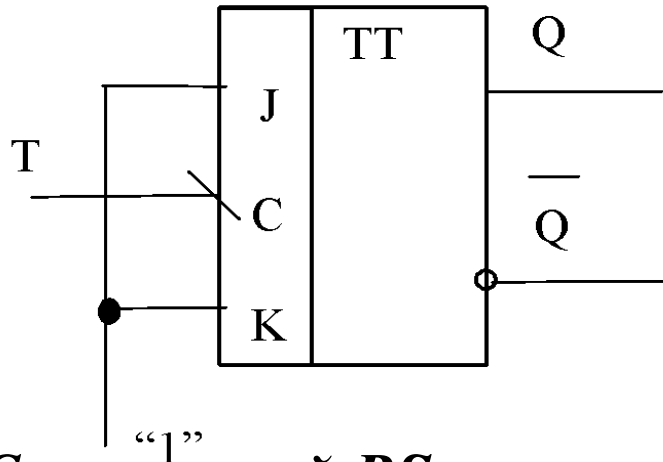


JK-триггеры


T-триггер.

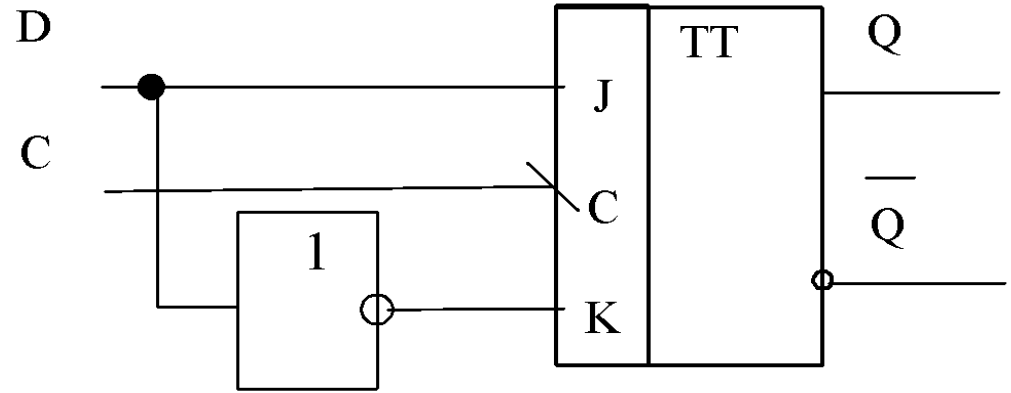

D-триггер.



Синхронный RS-триггер.

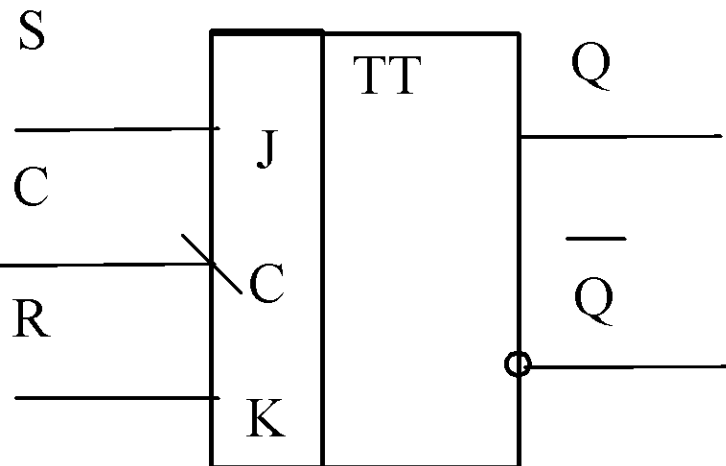

Асинхронный T-триггер.

