

Контрольные вопросы

Записать таблицу истинности (состояний), нарисовать условно-графическое обозначение логического элемента, реализующего логическую функцию.

1 вариант
ИЛИ-НЕ

2 вариант
И

3 вариант
И-НЕ

4 вариант
ИЛИ