Схема включения БВ

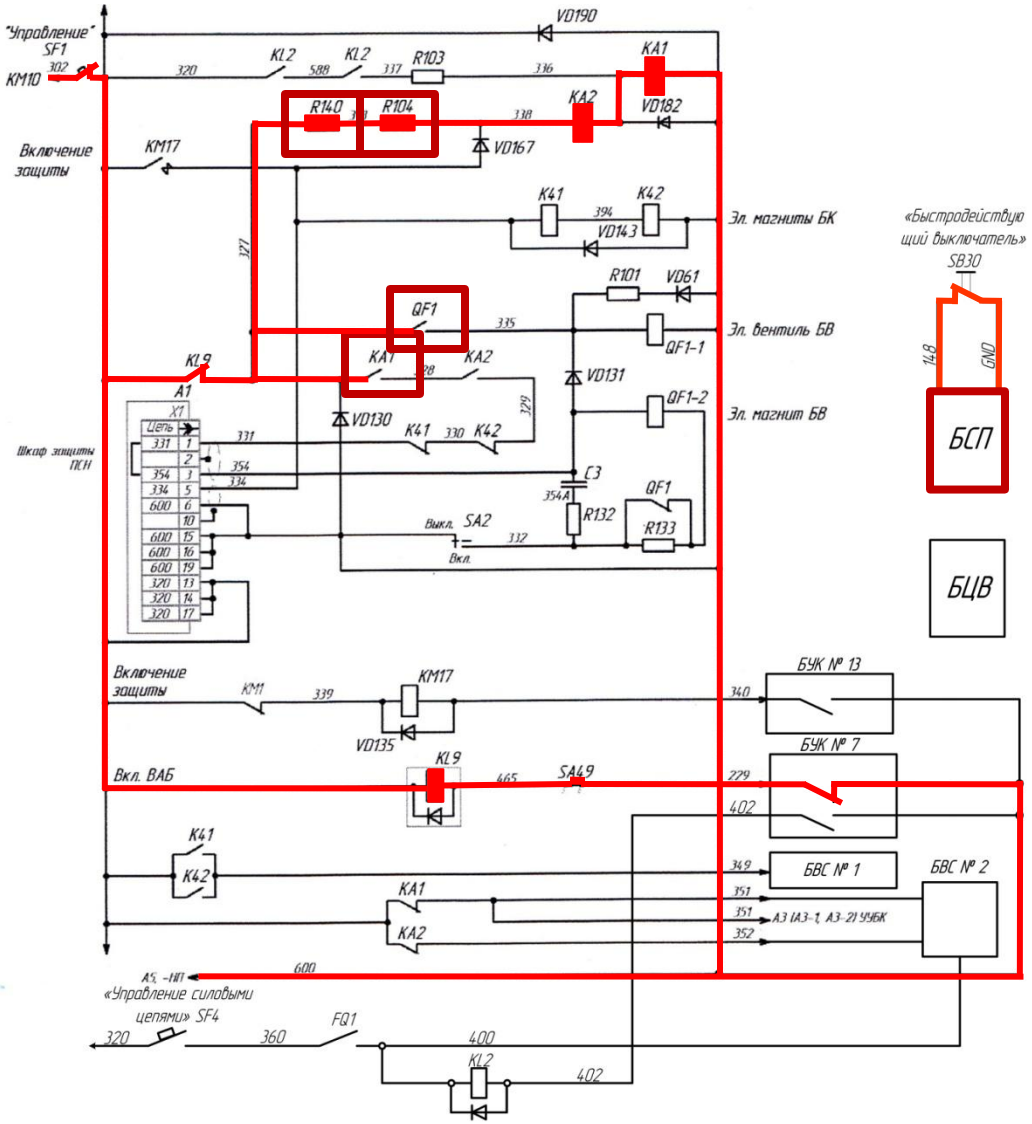

При этом образуется цепь: провод 320 – контакты реле KL9 – провод 327 и далее:

- Провод 327 – разомкнутый контакты диффреле КА1

- Провод 327 – разомкнутый контакты блокировки БВ QF1

- Провод 327 – сопротивление R140 – провод 318 – сопротивление R104 – провод 338 – катушка диффреле КА2 – провод 336 – катушка диффреле КА1 – минусовой провод 600

Диффреле КА2 и КА1 не включается из-за ограничения тока сопротивлениями R140 и R104