Вывод по 2 вопросу

1. Наиболее удобным и универсальным в применении является JK-триггер